

CIRCUITI LOGICI

CONSIDERANDO LA SEGUENTE FUNZIONE LOGICA

$$m(a,b,c,d) = (\bar{a}\bar{b}cd + abcd) \cdot \bar{a}\bar{b} + \bar{b}\bar{c} \cdot (\bar{a}\bar{b}cd + abcd)$$

IL CORRISPONDENTE CIRCUITO LOGICO È

